

\* Note: Sig digs have not been specified. We'll assume 1 or 2 decimal place precision in

Practice Problems: Combination Circuits

calculated answers.


$$R_1 = \frac{V_1}{I_1} = \frac{75V}{10A} = 7.5\Omega$$

$$V_1 = 300V - 25V - 200V = 75V$$

$$I_1 = 10A$$

$$R_2 = \frac{V_2}{I_2} = 1\Omega$$

$$I_2 = 5A$$

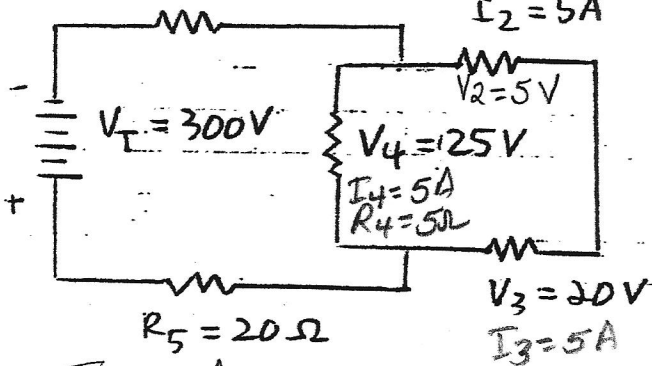

$V_T = 300.0V$	$I_T = 10.0A$	$R_T = 30.0\Omega$
$V_1 = 75.0V$	$I_1 = 10.0A$	$R_1 = 7.5\Omega$
$V_2 = 5.0V$	$I_2 = 5.0A$	$R_2 = 1.0\Omega$
$V_3 = 20.0V$	$I_3 = 5.0A$	$R_3 = 4.0\Omega$
$V_4 = 25.0V$	$I_4 = 5.0A$	$R_4 = 5.0\Omega$
$V_5 = 200.0V$	$I_5 = 10.0A$	$R_5 = 20.0\Omega$

$$R_T = \frac{V_T}{I_T} = \frac{300V}{10A} = 30\Omega$$


$$I_5 = 10A$$

$$V_5 = (10A)(20\Omega) = 200V$$

$$R_3 = \frac{V_3}{I_3} = \frac{20V}{5A} = 4\Omega$$

②
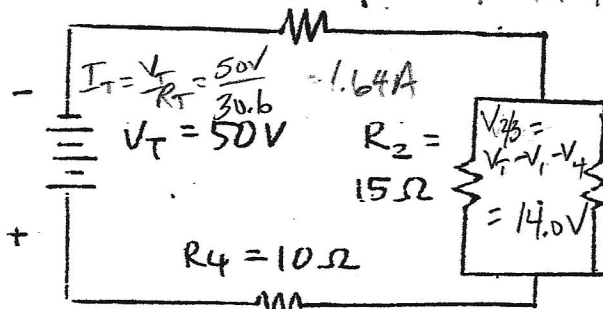
$$R_1 = 12\Omega \quad V_1 = I_1 R_1 = 19.6V$$



$V_T = 50.0V$	$I_T = 1.64A$	$R_T = 30.6\Omega$
$V_1 = 19.6V$	$I_1 = 1.64A$	$R_1 = 18.0\Omega$
$V_2 = 14.0V$	$I_2 = 0.93A$	$R_2 = 15.0\Omega$
$V_3 = 14.0V$	$I_3 = 0.70A$	$R_3 = 20.0\Omega$
$V_4 = 16.4V$	$I_4 = 1.64A$	$R_4 = 10.0\Omega$

$$R_3 = 20\Omega$$


$$\approx \frac{1}{R_p} = \frac{1}{15\Omega} + \frac{1}{20\Omega} = \frac{4+3}{60\Omega} = \frac{7}{60\Omega} \rightarrow R_p = 8.57\Omega$$

$$R_T = R_1 + R_p + R_4 = 12\Omega + 8.57\Omega + 10\Omega = 30.6\Omega$$

③

$$R_1 = 5\Omega$$

$$I_1 = 18A$$

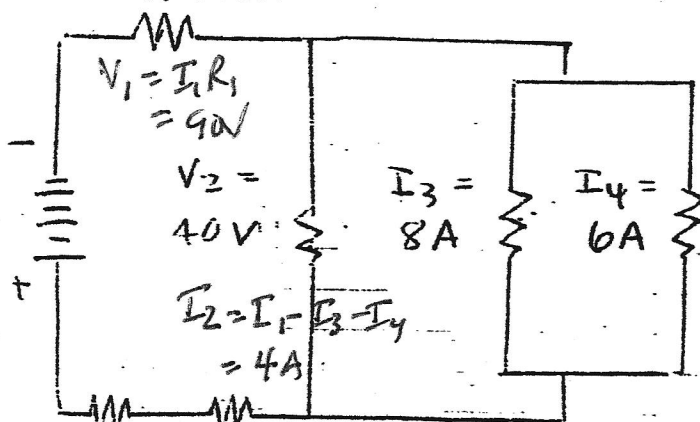

$$V_6 = 63V \quad V_5 = 36V$$

$$V_T = V_1 + V_2 + V_3 + V_4 + V_5 + V_6 = 90V + 40V + 40V + 40V + 36V + 63V = 229V$$

$V_T = 229.0V$	$I_T = 18.0A$	$R_T = 12.7\Omega$
$V_1 = 90.0V$	$I_1 = 18.0A$	$R_1 = 5.0\Omega$
$V_2 = 40.0V$	$I_2 = 4.0A$	$R_2 = V_2/I_2 = 10.0\Omega$
$V_3 = 40.0V$	$I_3 = 8.0A$	$R_3 = V_3/I_3 = 5.0\Omega$
$V_4 = 40.0V$	$I_4 = 6.0A$	$R_4 = V_4/I_4 = 6.7\Omega$
$V_5 = 36.0V$	$I_5 = 18.0A$	$R_5 = V_5/I_5 = 2.0\Omega$
$V_6 = 63.0V$	$I_6 = 18.0A$	$R_6 = V_6/I_6 = 3.5\Omega$

$$R_T = \frac{V_T}{I_T} = \frac{229V}{18A} = 12.7\Omega$$


## Practice Problems: Combination Circuits

④  $I_T = \frac{V_T}{R_T} = \frac{24.0V}{198.7\Omega} = 0.121A$

$V_{1/2} = I_T R_{P1} = 8.627V$


$V_{3/4} = I_T R_{P2} = 15.373V$

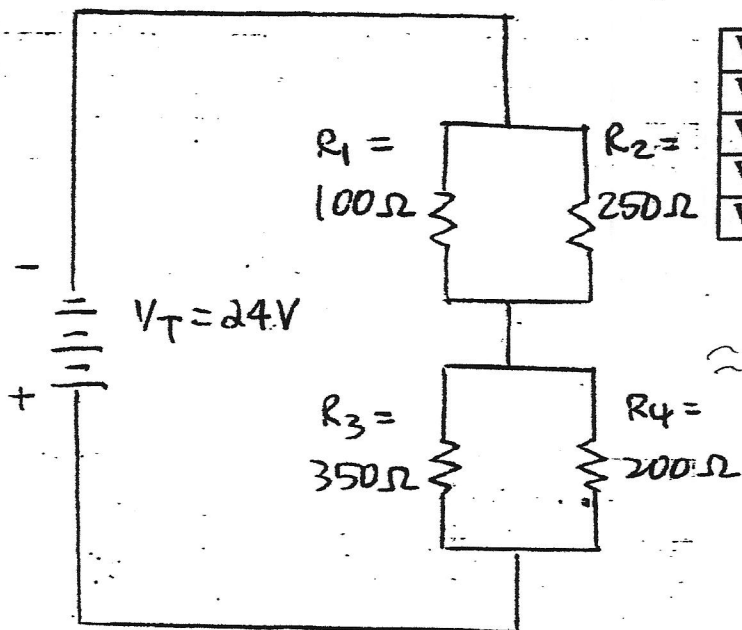$I_1 = \frac{V_1}{R_1} = \frac{8.627V}{100\Omega} = 0.086A$



$V_T = 24.0V$	$I_T = 0.121A$	$R_T = 198.7\Omega$
$V_1 = 8.6V$	$I_1 = 0.09A$	$R_1 = 100.0\Omega$
$V_2 = 8.6V$	$I_2 = 0.03A$	$R_2 = 250.0\Omega$
$V_3 = 15.4V$	$I_3 = 0.04A$	$R_3 = 350.0\Omega$
$V_4 = 15.4V$	$I_4 = 0.08A$	$R_4 = 200.0\Omega$

$$R_T = R_{P1} + R_{P2} = 198.7\Omega$$

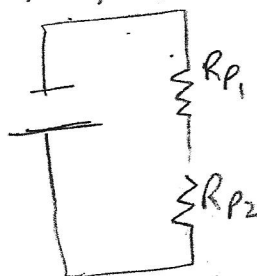

$$\frac{1}{R_{P1}} = \frac{1}{100.0\Omega} + \frac{1}{250.0\Omega}$$

$$= \frac{5 + 2}{500.0\Omega}$$


$$R_{P1} = 71.4\Omega$$

$$\frac{1}{R_{P2}} = \frac{1}{350.0\Omega} + \frac{1}{200.0\Omega}$$

$$= \frac{2 + 3.5}{700.0\Omega}$$

$$R_{P2} = 127.3\Omega$$

⑤

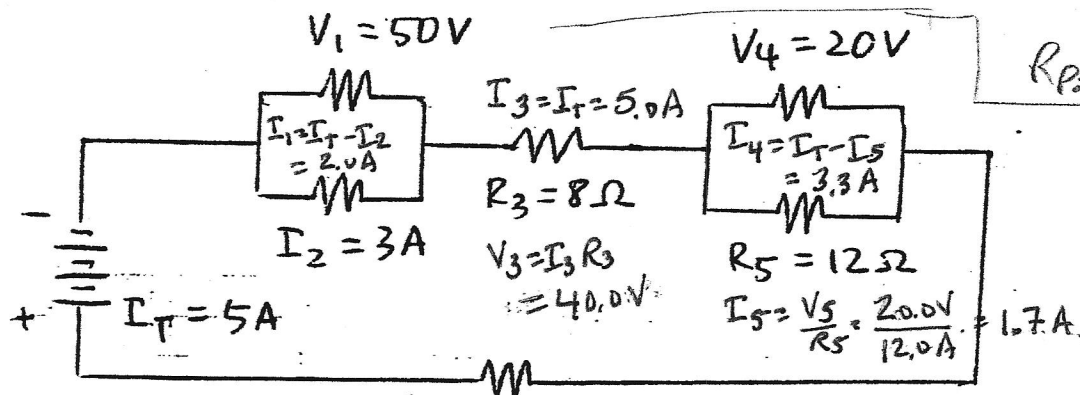

$$R_6 = 10\Omega$$

$$I_6 = I_T = 5.0A$$

$$V_6 = I_6 R_6 = 50.0V$$

$$V_T = V_{1/2} + V_3 + V_{4/5} + V_6$$

$$= 50.0V + 40.0V + 20.0 + 50.0V$$

$$= 160.0V$$

$$R_T = \frac{V_T}{I_T} = \frac{160.0V}{5.0A} = 32.0\Omega$$

$$R_1 = \frac{V_1}{I_1} = 25.0\Omega$$

$$R_2 = \frac{V_2}{I_2} = \frac{50.0V}{3.0A} = 16.7\Omega$$

$$R_4 = \frac{V_4}{I_4} = \frac{20.0V}{3.33A} = 6.0\Omega$$

$V_T = 160.0V$	$I_T = 5.0A$	$R_T = 32.0\Omega$
$V_1 = 50.0V$	$I_1 = 2.0A$	$R_1 = 25.0\Omega$
$V_2 = 50.0V$	$I_2 = 3.0A$	$R_2 = 16.7\Omega$
$V_3 = 40.0V$	$I_3 = 5.0A$	$R_3 = 8.0\Omega$
$V_4 = 20.0V$	$I_4 = 3.3A$	$R_4 = 6.0\Omega$
$V_5 = 20.0V$	$I_5 = 1.7A$	$R_5 = 12.0\Omega$
$V_6 = 50.0V$	$I_6 = 5.0A$	$R_6 = 10.0\Omega$